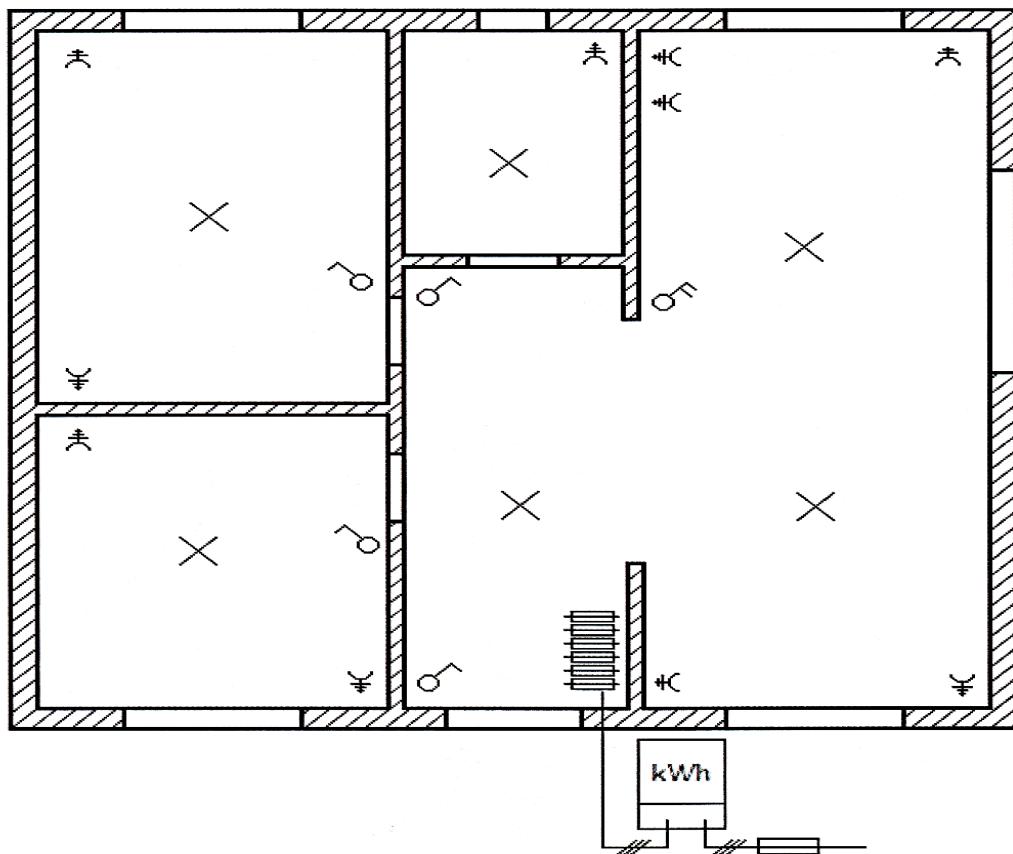


Primjer dobre prakse, praktična vježba u trajanju od dva školska sata. Autor: Jelena Tuksar

### Shema tlocrta stana električnih instalacija u kući

Zadatak


Radni zadatak: Nacrtaj tlocrt stana, a zatim na taj tlocrt ucrtaj jednopolnu shemu električne instalacije. Dovrši crtanje jednopolne električne sheme tlocrta stana. **Nedostaju pune linije vodiča koje spajaju žarulju, utičnicu i sklopku.**



Sklopka	○
Rasvjetno mjesto – žarulja	⊗
Utičnica s zaštitnim spojem	C
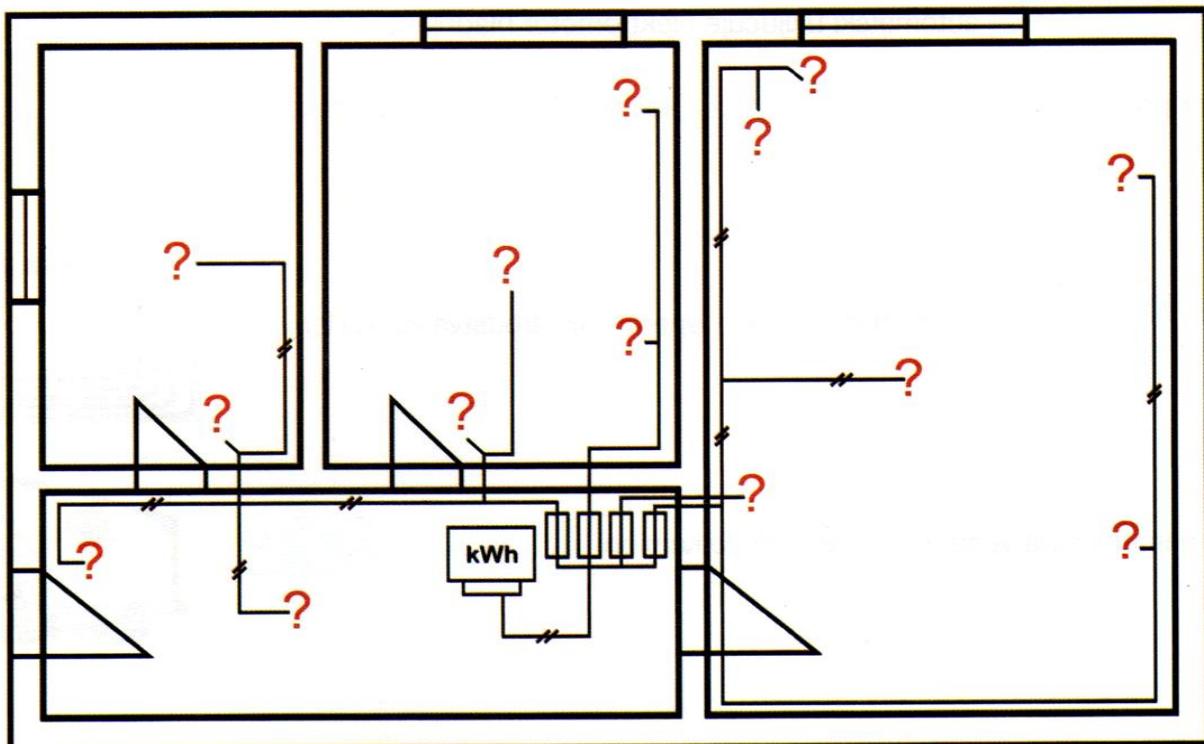
### Zadatak za učenike s posebnim ili prilagođenim programom

Slika prikazuje nepotpun plan električne instalacije stana na kojem nedostaju elektronički simboli da bi plan električne instalacije stana bio potpun. Nacrtajte koristeći pribor za tehničko crtanje u svoju bilježnicu tlocrt s nepotpunim planom električne instalacije. Proučite tlocrt te odlučite koji od predloženih elektrotehničkih simbola trebate ucrtati na mesta gdje je znak ?.



Sklopka	
Rasvjetno mjesto – žarulja	
Utičnica s zaštitnim spojem	